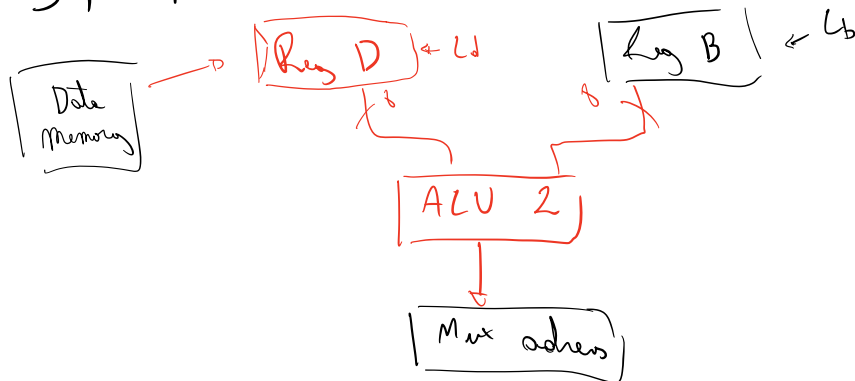


Nombre: Vicente Espinosa

3-1 a-1



Se debe agregar lo que está en rojo, y se debe mantener todo lo que ya estaba en el dibujo original, menos la conexión entre "Reg B" y "Mux address".

Se agrega el registro D para almacenar cuanto debe desplazarse y una nueva ALU, "ALU 2", la cual solamente suma.

b-1 Pasa que ALU 2 solo suma, no necesita muchas instrucciones, solo se necesita la señal usada en el registro D.